Sensores & Atuadores Curso LEIM

Duração: 90 min.

Ano Letivo 2016/2017 SI

8 de Novembro 2016

**Primeiro Teste** 


## Problema 1 (máximo de cinco linhas para cada resposta)

- a) O que se entende por "Lei das malhas" e "Lei dos nós" ? Explique.
- b) Quais são as características de uma resistência e de um díodo LED ?
- c) Qual a diferença entre os métodos setup() e loop() do arduino?

# Problema 2

Considere o circuito da figura da direita.

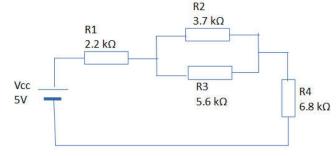- a) Calcular para cada componente, incluindo a fonte, a corrente (em mA), tensão (em V) e potência (em mW).
- b) Confirmar, pelos valores obtidos, a validade da lei das malhas, dos nós, e a conservação de energia.



- c) Esboce como inserir no circuito um voltímetro para medir a tensão em R3, e um amperímetro para medir a corrente em R3.
- d) É ligado ao circuito um *arduino* para digitalizar a tensão analógica na resistência R4. Desenvolva um programa que faz com que cada vez que o *arduino* receba pela porta série o *char 'i' seja* digitalizada a tensão em R4, calculada a corrente correspondente em R4 (em mA), e enviado o valor para a consola do PC.

#### Problema 3


Considere uma montagem com o arduino. Num pino digital de entrada há um circuito que permite medir o estado do botão (interruptor) B1. Num pino digital de saída está ligada a resistência R1 em série com um LED verde D1 de tensão de condução 2.5 V. Inicialmente, ou seja, sem carregar no botão, D1 está aceso.

- a) Desenhe o diagrama de ligações, dimensionando o ramo do botão para uma potência máxima de 0,3 mW e o ramo do LED para a corrente máxima de 25 mA.
- b) Realize o código a*rduino* que faz com que o LED fique apagado quando se carrega no botão e aceso caso contrário.

# Problema 4

Considere o sensor resistivo calibrado de acordo com o gráfico e equação característica à direita.

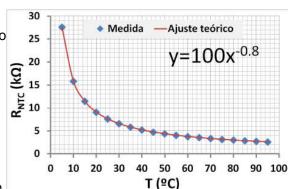a) Desenhe o diagrama de ligações com um circuito divisor de tensão ligado a um pino analógico de entrada do arduino, com uma resistência fixa Rref que garanta que na gama de temperaturas entre 30º a 70º a excursão da tensão analógica fique maximizada.



b) Implemente uma função em código *arduino* que

recebe o número do pino analógico e retorna a temperatura medida no pino (em º)

### float temperatura(byte pino)

c) Realize o código arduino que faz com que o arduino, a cada segundo, mede o valor da temperatura e envia para a consola.