



ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
ENGENHARIA DE LISBOA

Licenciatura em Engenharia
Informática e Multimédia
(LEIM)

Computação Física – 1819SV

Trabalho prático nº1

Engº Carlos Carvalho



Luís Fonseca nº 45125

Tiago Oliveira nº 45144

Rodrigo Correia nº 45155

5/04/2019

Índice

Objetivos	4
Introdução.....	5
ALU	9
A – Circuitos Combinatórios.....	10
Adição.....	10
Código.....	13
Subtração	13
Código.....	14
NOR	15
Código.....	16
MUX.....	16
Código.....	17
B – Circuitos Sequenciais.....	18
Definir as entradas e as saídas	19
Algoritmo da divisão	19
Tipos de Hardware	19
Diagrama de blocos do módulo funcional	20
Especificar as entradas e saídas do módulo de controlo	20
ASM – Módulo de Controlo.....	21
Escolher o tipo de célula de Memória.....	22
Esquema Mealy-Moore.....	22
Tabela de Verdade e Mapa de Karnaugh	23
Código Completo.....	24
Conclusões	28
Bibliografia	28

Índice Figuras, Tabelas e Mapas

Figura 1 – Símbolo Lógico NOT	5
Figura 2 – Símbolo Lógico AND	5
Figura 3 – Símbolo Lógico OR	6
Figura 4 – Símbolo Lógico XOR	6
Figura 5-Símbolo Lógico Flip-Flop J – K edge triggered.....	7
Figura 6 - Símbolo Lógico Flip-Flop J – K edge triggered	8
Figura 7-ALU	9
Figura 8- Símbolo lógico do somador de dois números de quatro bits	10
Figura 9-Concatenação de somadores completos	11
Figura 10- Módulo Somador 2 algarismos 4 bits.....	12
Figura 11 - Símbolo lógico do subtrator de dois números de quatro bits	14
Figura 12- Módulo NOR 2 algarismos 4 bits.....	15
Figura 13- Símbolo lógico do multiplexer usado na ALU para as saídas	17
Figura 14 - Modelo composto Moore-Mealey	18
Figura 15- Exemplo de um Flip-Flop.....	18
Figura 16 - ASR com as entradas e saída.....	19
Figura 17 - Módulo funcional do ASR.....	20
Figura 18 - Entradas e saídas do módulo de controlo.....	20
Figura 19 – ASM	21
Figura 20 - Esquema mealy-moore com duas entradas na F.E.S	22

Tabela 1- Tabela Verdade NOT	5
Tabela 2 – Tabela Verdade AND.....	5
Tabela 3 – Tabela Verdade OR	6
Tabela 4 – Tabela Verdade XOR	6
Tabela 5 – Tabela Verdade Flip-Flop J – K edge triggered	7
Tabela 6- Tabela Verdade Flip-Flop T edge triggered	8
Tabela 7- Tabela Verdade NOR	15
Tabela 8 - Tabela Verdade Mux.....	16
Tabela 9- Transição de estados	22
Tabela 10- Transição de estados (com clock).....	22
Tabela 11	23

Mapa 1- Mapa Karnaugh Sum.....	11
Mapa 2- Mapa Karnaugh Cout	11
Mapa 3- Mapa Karnaugh NOR	15
Mapa 4- Mapa Karnaugh Mux.....	16

Objetivos

Desenhar circuitos combinatórios baseados em funções lógicas. Desenhar circuitos sequenciais utilizando o grafismo ASM e abordagem de encaminhamento de dados. Simular os circuitos projetados no Arduino.

Introdução

Circuitos Combinatórios vs Circuitos Sequenciais:

Circuitos Combinatórios

- Existem três operações lógicas elementares – NOT, AND e OR.
- A cada operação está atribuído um operador.
- A partir destas três operações elementares é possível definir outras operações (NAND, NOR, XOR, XNOR).

Operação NOT-

Símbolo lógico e tabela de verdade:

A	F
0	1
1	0

Tabela 1- Tabela Verdade NOT

 


Figura 1 – Símbolo Lógico NOT

Operação AND-

Símbolo lógico e tabela de verdade:



Figura 2 -Símbolo Lógico AND

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela 2 – Tabela Verdade AND

Operação OR-

Símbolo lógico e tabela de verdade:

 


Figura 3 – Símbolo Lógico OR

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabela 3 – Tabela Verdade OR

Operação XOR-

Símbolo lógico e tabela de verdade:

 


Figura 4 – Símbolo Lógico XOR

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela 4 – Tabela Verdade XOR

Circuitos Sequenciais

- O valor lógico presente nas saídas depende do valor das entradas e do valor memorizado.
- Dois tipos de células de memória: Latch e Flip-flop.
- 3 tipos de flip-flop “edge-triggered”: D, J/K e T.
- São utilizados ASM charts (Algorithmic State Machine) como passo intermediário de um projeto de circuito sequencial.

Flip-flop “J-K edge-triggered” -

Na transição ascendente do CLK, toma em consideração os valores presentes nas entradas J e K. Se o estado presente for 1, apenas $K = 1$ poderá levá-lo para 0.

Se o estado presente for 0, só $J = 1$ poderá levá-lo para 1. Quando ambas

as entradas J e K estiverem a 1, inverte o estado da saída.

Tabela de verdade e símbolo lógico:

Q^*	Q	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Tabela 5 – Tabela Verdade Flip-Flop J – K edge triggerd

 


Figura 5-Símbolo Lógico Flip-Flop J – K edge triggered

Flip-flop “T edge-triggered” -

Sempre que $T = 1$, inverte o estado a cada transição ascendente de CLK.

Com $T = 0$, permanece no estado anterior, estando insensível ao clock.

Tabela de verdade e símbolo lógico:

Q*	Q	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela 6- Tabela Verdade Flip-Flop T edge triggerd

 


Figura 6 - Símbolo Lógico Flip-Flop J – K edge triggered

ALU

 


Figura 7-ALU

A – Circuitos Combinatórios

Adição

Operação: $R = A + B$

Para fazer o somador de dois números a quatro bits, recorreu-se à concatenação de somadores completos a fim de transportar o carry para o peso seguinte, independentemente da ordem e da dimensão do número.

Com as entradas fornecidas, fez-se a tabela de verdade, de seguida um mapa de karnaugh e finalmente obtivemos as expressões para a implementação no Arduino.

 


Figura 8- Símbolo lógico do somador de dois números de quatro bits

 


Figura 9-Concatenação de somadores completos

$Sum = (A \oplus B) \oplus C_{in}$

		A			
		0	1	0	1
Cin	1	0	1	0	
	0	1	0	1	
		B			

Mapa 1- Mapa Karnaugh Sum

$C_{out} = A.B + C_{in} . (A \oplus B)$

		A			
		0	0	1	0
Cin	0	0	1	1	1
	1	1	0	0	0
		B			

Mapa 2- Mapa Karnaugh Cout

Cin	An	Bn	Cout	Sn
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Tabela 7-Tabela verdade Somador 2 algarismos 1 Bit

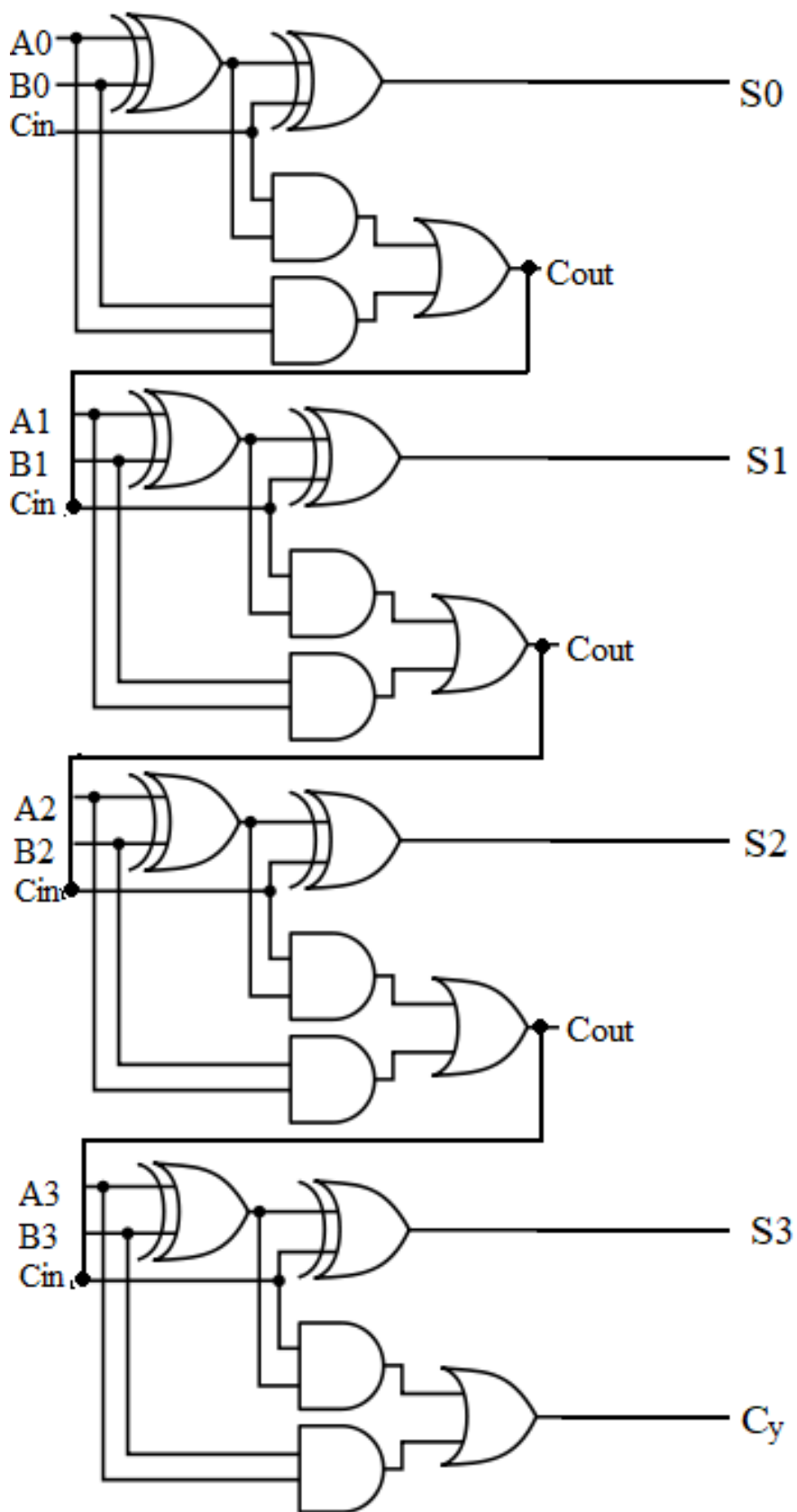


Figura 10- Módulo Somador 2 algarismos 4 bits

Código

```
bool somador_1_bit_S(bool A, bool B, bool CyIN) {
    bool S;
    Cy = CyIN;

    S = A ^ B ^ Cy;

    return S;
}

bool somador_1_bit_C(bool A, bool B, bool CyIN) {
    bool Carry;
    Cy = CyIN;

    Carry = A & B | A & Cy | B & Cy;

    return Carry;
}

void moduloSomador(bool A[], bool B[]) {

    Carry_Soma[3] = somador_1_bit_C(A[3], B[3], 0);
    Carry_Soma[2] = somador_1_bit_C(A[2], B[2], Carry_Soma[3]);
    Carry_Soma[1] = somador_1_bit_C(A[1], B[1], Carry_Soma[2]);
    Carry_Soma[0] = somador_1_bit_C(A[0], B[0], Carry_Soma[1]);

    Cy = Carry_Soma[0];

    Sum_S[3]=somador_1_bit_S(A, B,0);
    Sum_S[2]=somador_1_bit_S(A, B,Carry_Soma[3]);
    Sum_S[1]=somador_1_bit_S(A, B,Carry_Soma[2]);
    Sum_S[0]=somador_1_bit_S(A, B,Carry_Soma[1]);

}
```

Subtração

Operação: $R = A + B$

Para fazer o subtrator de dois números a quatro bits, recorreu-se à soma com o simétrico do subtrativo, negando-se os bits de B e colocando o Carry in (C-1) a 1.

Desta forma, obtém-se a subtração, recorrendo ao mesmo hardware da soma.

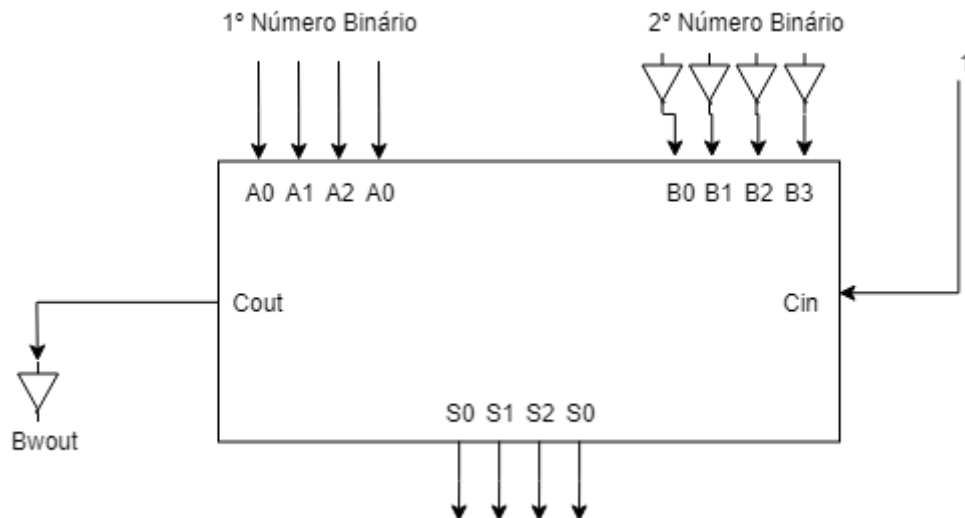


Figura 11 - Símbolo lógico do subtrator de dois números de quatro bits

Código

```
void moduloSubtrator(bool A[], bool B[]) {

    Carry_Sub[3] = somador_1_bit_C(A[3], !B[3], 1);
    Carry_Sub[2] = somador_1_bit_C(A[2], !B[2], Carry_Sub[3]);
    Carry_Sub[1] = somador_1_bit_C(A[1], !B[1], Carry_Sub[2]);
    Carry_Sub[0] = somador_1_bit_C(A[0], !B[0], Carry_Sub[1]);

    Cy = !Carry_Sub[0];

    Sub_S[3]=somador_1_bit_S(A, !B,1);
    Sub_S[2]=somador_1_bit_S(A, !B,Carry_Sub[3]);
    Sub_S[1]=somador_1_bit_S(A, !B,Carry_Sub[2]);
    Sub_S[0]=somador_1_bit_S(A, !B,Carry_Sub[1]);

}
```

NOR

Operação: $R = \overline{A + B}$

Operação sobre 4 variáveis, que só toma o valor 1 quando todas essas variáveis tiverem o valor 0.

Com as entradas fornecidas, fez-se a tabela de verdade, de seguida um mapa de karnaugh e finalmente obtivemos as expressões para a implementação no Arduino.

Expressão Lógica:

$$S = \overline{A + B}$$

 


Figura 12- Módulo NOR 2 algarismos 4 bits

		A	
		1	0
B	0	0	0
	1	0	0

Mapa 3- Mapa Karnaugh NOR

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabela 7- Tabela Verdade NOR

Código

```
bool NOR_1bit(bool A, bool B) {
    bool S;
    S = !(A | B);

    return S;
}

void moduloNOR(bool A[], bool B[]) {
    NOR_S[0]=NOR_1bit(A[0], B[0]);
    NOR_S[1]=NOR_1bit(A[1], B[1]);
    NOR_S[2]=NOR_1bit(A[2], B[2]);
    NOR_S[3]=NOR_1bit(A[3], B[3]);
}
```

MUX

Para se executar apenas uma das quatro operações anteriores, recorre-se a um multiplexer de 4 entradas.

Com as entradas fornecidas, fez-se a tabela de verdade, de seguida um mapa de Karnaugh e finalmente obtivemos as expressões para a implementação no Arduino.

É exemplificado apenas um MUX, mas no Arduino são usados quatro muxs, um para cada bit de cada peso.

			C0
		Sum_S	Sub_S
C1		ASR_S	NOR_S

Mapa 4- Mapa Karnaugh Mux

C1	C0	R
0	0	Sum_S
0	1	Sub_S
1	0	ASR_S
1	1	NOR_S

Tabela 8 - Tabela Verdade Mux

 


Figura 13- Símbolo lógico do multiplexer usado na ALU para as saídas

Código

```
bool MUX_S3 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[3] | !C1 & C0 & Sub_S[3] | C1 & C0 &
    NOR_S[3];
}

bool MUX_S2 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[2] | !C1 & C0 & Sub_S[2] | C1 & C0 &
    NOR_S[2];
}

bool MUX_S1 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[1] | !C1 & C0 & Sub_S[1] | C1 & C0 &
    NOR_S[1];
}

bool MUX_S0 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[0] | !C1 & C0 & Sub_S[0] | C1 & C0 &
    NOR_S[0];
}
```

B – Circuitos Sequenciais

Os módulos sequenciais distinguem-se dos combinatórios por disporem de uma memória interna, que armazena resultados que irão ser necessários noutras etapas do processo. Não podemos prever diretamente a/s saída/s destes circuitos, visto que as entradas estão passíveis de serem armazenadas em memória e transformadas de acordo os passos que se definirem. Tal como indica o nome, há “sequências” que levam ao/s resultado/s.

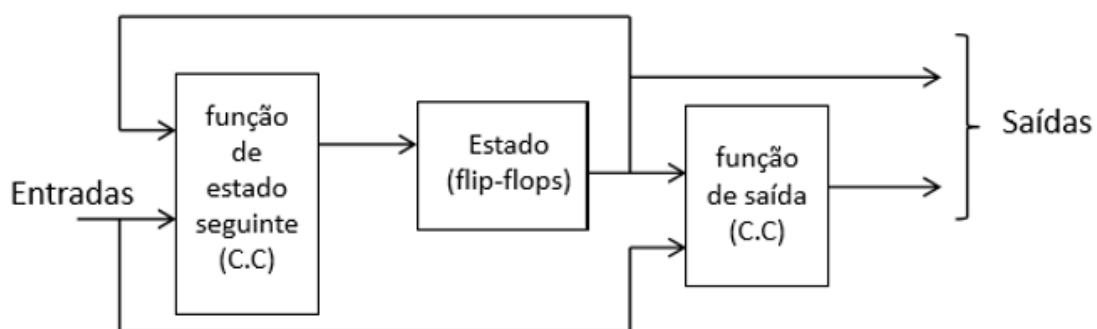


Figura 14 - Modelo composto Moore-Mealey

Contêm *flip-flops*, armazenadores de 1 bit. Um flip-flop tipicamente inclui zero, um ou dois sinais de entrada, um sinal *clock*, por vezes um sinal clear (limpa a saída do valor que lá esteja), e um sinal de saída (ou ainda o complemento do sinal de saída). A mudança no sinal clock faz com que o *flip-flop* mude ou retenha seu sinal de saída, baseado nos valores dos sinais de entrada e na equação característica do *flip-flop*.

 


Figura 15- Exemplo de um Flip-Flop

Neste trabalho, o módulo sequencial é o Arithmetic Shift Right (ASR) . Projetámo-lo recorrendo à técnica de encaminhamento de dados e ao grafismo ASM.

Incluímos registos (para armazenar informação nas variáveis usadas), 1 contador que serve para incremento, e 1 Shift Register que é constituído por flip-flops e que servem para fazer shift dos bits (já que baseámos o nosso divisor em subtrações sucessivas, Resto – Valor de B).

O ASR é composto por um Módulo Funcional, que irá executar a operação, e o Módulo de Controlo, que controla o módulo funcional, ligando e desligando determinadas entradas.

Definir as entradas e as saídas

 


Figura 16 - ASR com as entradas e saída

Algoritmo da divisão

```
for (X = A, Y = B, Y != 0){
    Y--;
    X>>1;
}
```

Tipos de Hardware

X: Registo (servindo para registar o resultado)

Y: Registo (registo de iteração)

A: Entrada (operando)

B: Entrada (operando)

Diagrama de blocos do módulo funcional

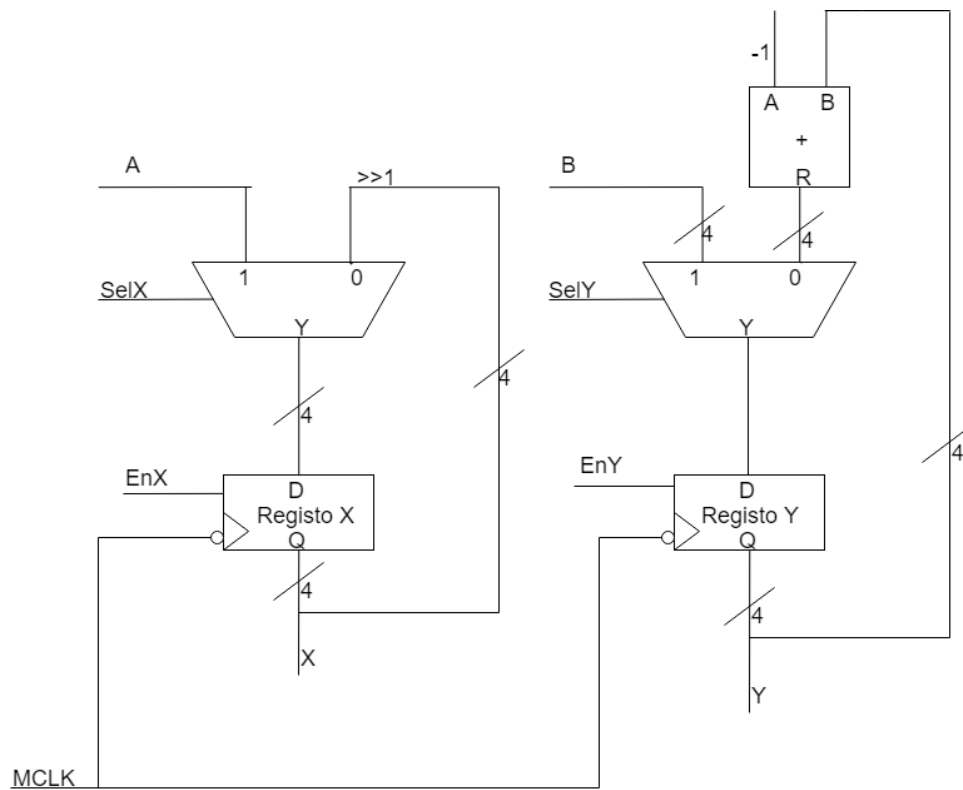


Figura 17 - Módulo funcional do ASR

Especificar as entradas e saídas do módulo de controlo

 
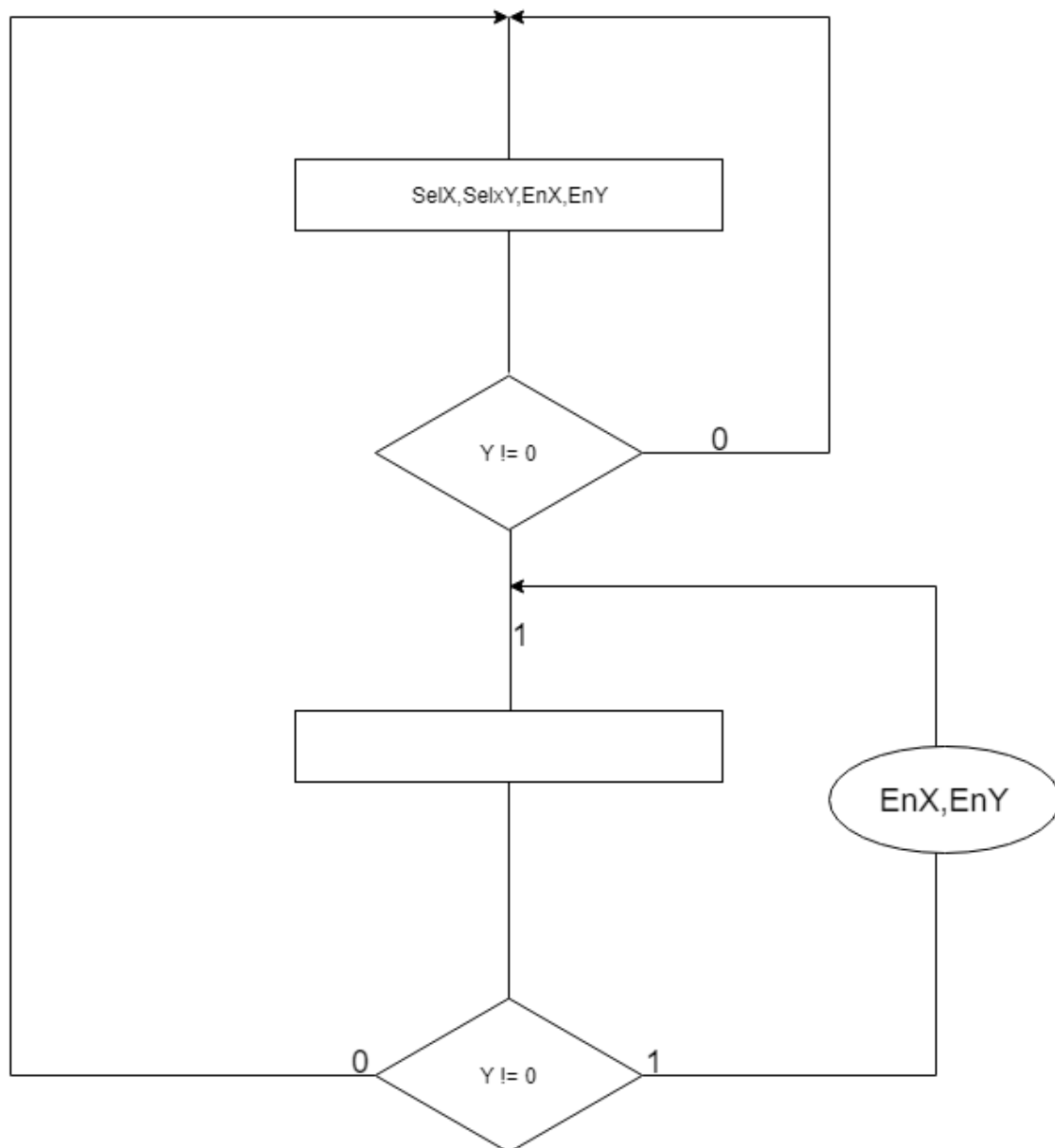


Figura 18 - Entradas e saídas do módulo de controlo

ASM – Módulo de Controlo*Figura 19 – ASM*

Escolher o tipo de célula de Memória

Para o desenvolvimento do circuito sequencial, foi escolhido o flip-flop do tipo D, sendo que as suas respectivas tabelas serão:

Para a transição de estados:

Q*	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Tabela 9- Transição de estados

Com clock associado:

CLK	D	Q
↑	0	0
↑	1	1
0	-	Q*
1	-	Q*
↓	-	Q*

Tabela 10- Transição de estados (com clock)

Esquema Mealy-Moore

 


Figura 20 - Esquema mealy-moore com duas entradas na F.E.S

Tabela de Verdade e Mapa de Karnaugh

$Y! = 0$	Q^*	SelX	EnX	SelY	EnY	Q	D
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1

Tabela 11

	Q^*
D	
1	$Y! = 0$

	Q^*
SelX	
1	$Y! = 0$

	Q^*
SelY	
1	$Y! = 0$

$$D = Q^*/ + (Y! = 0) \quad \text{SelX} = Q^*/ + (Y! = 0) \quad \text{SelY} = Q^*/ + (Y! = 0)$$

	Q^*
EnX	
1	0

	Q^*
EnY	
1	0

$$\text{EnX} = Q^*/$$

$$\text{EnY} = Q^*/$$

Código Completo

```

bool A[]={0,0,1,0}; //0010 //entrada A que contem 4bits
bool B[]={0,0,1,0}; //0010 //entrada B que contem 4bits
bool Carry_Soma[4];
bool Carry_Sub[4];
bool Sum_S[4];
bool Sub_S[4];
bool NOR_S[4];
bool R[4]; //saida que contem os valores dos 4 bits, mais o Cy e o Borrow
bool Cy;
bool Of;
bool C1=0;
bool C0=1;
int a_0 = 4;
int a_1 = 5;
int a_2 = 6;
int a_3 = 7;
int b_0 = 8;
int b_1 = 9;
int b_2 = 10;
int b_3 = 11;
int S0 = 19;
int S1 = 18;
int S2 = 17;
int S3 = 16;

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    //FLAGS
    Serial.begin(9600);
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(14, OUTPUT);
    pinMode(15, OUTPUT);
    //BITS CONTROLO
    pinMode(12, INPUT);
    pinMode(13, INPUT);
    //SAIDA
    pinMode(S0, OUTPUT);
    pinMode(S1, OUTPUT);
    pinMode(S2, OUTPUT);
    pinMode(S3, OUTPUT);
    //ENTRADA_A
    pinMode(a_0, INPUT);
    pinMode(a_1, INPUT);
    pinMode(a_2, INPUT);
    pinMode(a_3, INPUT);
    //ENTRADA_B
    pinMode(b_0, INPUT);
    pinMode(b_1, INPUT);
    pinMode(b_2, INPUT);
    pinMode(b_3, INPUT);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    escreverEntradas();
    ALU(A, B, C1, C0);
    escreverSaidas();
}

```



```
//-----ENTRADAS-----

void escreverEntradas() {
    C1=digitalRead(12);
    C0=digitalRead(13);
    A[0]=digitalRead(a_0);
    A[1]=digitalRead(a_1);
    A[2]=digitalRead(a_2);
    A[3]=digitalRead(a_3);
    B[0]=digitalRead(b_0);
    B[1]=digitalRead(b_1);
    B[2]=digitalRead(b_2);
    B[3]=digitalRead(b_3);
}

//-----MÓDULOS-----

bool somador_1_bit_S(bool A, bool B, bool CyIN) {
    bool S;
    Cy = CyIN;

    S = A ^ B ^ Cy;

    return S;
}

bool somador_1_bit_C(bool A, bool B, bool CyIN) {
    bool Carry;
    Cy = CyIN;

    Carry = A & B | A & Cy | B & Cy;

    return Carry;
}

void moduloSomador(bool A[], bool B[]) {

    Carry_Soma[3] = somador_1_bit_C(A[3], B[3], 0);
    Carry_Soma[2] = somador_1_bit_C(A[2], B[2], Carry_Soma[3]);
    Carry_Soma[1] = somador_1_bit_C(A[1], B[1], Carry_Soma[2]);
    Carry_Soma[0] = somador_1_bit_C(A[0], B[0], Carry_Soma[1]);

    Cy = Carry_Soma[0];

    Sum_S[3]=somador_1_bit_S(A, B,0);
    Sum_S[2]=somador_1_bit_S(A, B,Carry_Soma[3]);
    Sum_S[1]=somador_1_bit_S(A, B,Carry_Soma[2]);
    Sum_S[0]=somador_1_bit_S(A, B,Carry_Soma[1]);

}

void moduloSubtrator(bool A[], bool B[]) {

    Carry_Sub[3] = somador_1_bit_C(A[3], !B[3], 1);
    Carry_Sub[2] = somador_1_bit_C(A[2], !B[2], Carry_Sub[3]);
    Carry_Sub[1] = somador_1_bit_C(A[1], !B[1], Carry_Sub[2]);
    Carry_Sub[0] = somador_1_bit_C(A[0], !B[0], Carry_Sub[1]);

    Cy = !Carry_Sub[0];

    Sub_S[3]=somador_1_bit_S(A, !B,1);
    Sub_S[2]=somador_1_bit_S(A, !B,Carry_Sub[3]);
    Sub_S[1]=somador_1_bit_S(A, !B,Carry_Sub[2]);
    Sub_S[0]=somador_1_bit_S(A, !B,Carry_Sub[1]);

}
```

```

bool NOR_1bit(bool A, bool B) {
    bool S;
    S = !(A | B);

    return S;
}

void moduloNOR(bool A[], bool B[]) {

    NOR_S[0]=NOR_1bit(A[0], B[0]);
    NOR_S[1]=NOR_1bit(A[1], B[1]);
    NOR_S[2]=NOR_1bit(A[2], B[2]);
    NOR_S[3]=NOR_1bit(A[3], B[3]);

}

//-----ALU-----

void ALU(bool A[], bool B[], bool C1, bool C0) {
    moduloSomador(A, B);
    moduloSubtrator(A, B);
    moduloNOR(A, B);
    R[0]=MUX_S0(A[0], B[0], C1, C0);
    R[1]=MUX_S1(A[1], B[1], C1, C0);
    R[2]=MUX_S2(A[2], B[2], C1, C0);
    R[3]=MUX_S3(A[3], B[3], C1, C0);

}

bool MUX_S3 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[3] | !C1 & C0 & Sub_S[3] | C1 & C0 & NOR_S[3];
}

bool MUX_S2 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[2] | !C1 & C0 & Sub_S[2] | C1 & C0 & NOR_S[2];
}

bool MUX_S1 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[1] | !C1 & C0 & Sub_S[1] | C1 & C0 & NOR_S[1];
}

bool MUX_S0 (bool A, bool B, bool C1, bool C0) {
    return !C1 & !C0 & Sum_S[0] | !C1 & C0 & Sub_S[0] | C1 & C0 & NOR_S[0];
}

//-----SAÍDAS-----
void escreverSaidas() {

    MUX_Saidas(C1,C0);

}

```

```

void MUX_Saidas (bool C1, bool C0) {
    switch (C1 << 1 | C0) {
        case B00:
            mostrarResultado();
            flagZero(R);
            mostrarCarry();
            mostrarOverflow();
            break;
        case B01:
            mostrarResultado();
            flagZero(R);
            mostrarBorrow();
            mostrarOverflow_sub();
            break;
        case B11:
            mostrarResultado();
            flagZero(R);
            break;
    }
}

//-----RESULTADOS-E-FLAGS-----

void mostrarResultado() {

    digitalWrite(S0, R[0]);
    digitalWrite(S1, R[1]);
    digitalWrite(S2, R[2]);
    digitalWrite(S3, R[3]);

}

void mostrarCarry() {
    digitalWrite(15, Carry_Soma[0]);
}

void mostrarBorrow() {
    digitalWrite(15, !Carry_Sub[0]);
}

void mostrarOverflow() {
    Of = XOR(Carry_Soma[1], Carry_Soma[0]);
    digitalWrite(14, Of);
}

void mostrarOverflow_sub() {
    Of = XOR(Carry_Sub[1], Carry_Sub[0]);
    digitalWrite(14, Of);
}

void flagZero(bool S[]) {
    digitalWrite(3, NOR_flag(S));
}

//-----FUNÇÕES-AUXILIARES-----
bool NOR_flag(bool S[]) {

    return !(S[0] | S[1] | S[2] | S[3]);
}

bool XOR(bool A, bool B) {
    return (A & !B) | (B & !A);
}

```

Conclusões

Com este trabalho foi permitido uma profunda abordagem em relação a este tópico, como a elaboração de mapas de Karnaugh, modelos “caixa-preta”, circuitos combinatórios e sequenciais e a sua implementação em Arduino.

Este trabalho foi uma boa ‘rampa de lançamento’ para os trabalhos futuros e nas aulas que fomos tendo entretanto, foi fácil perceber que bastantes aspetos utilizados neste projeto serão aplicados em projetos futuros.

Este trabalho introduziu-nos primeiramente aos números binários e às operações de soma e subtração, depois às portas lógicas elementares e às suas derivadas, e depois aos circuitos sequenciais, incluindo os flip-flops, ASM’s, módulos de controlo e funcionais.

Bibliografia

Moodle – Folhas de CF (complementares)

Moodle – Folhas de Computação Física